

$$V_1 + V_2 + V_3 = 7.80V + 3.60V + 0.600V = 12.0V$$